# 长沙理工大学考试试卷

	试卷编号A_	_拟题教研室	(或教师) 签名	<u></u>	教研室主作	任签名		-
	课程名称(含档》	(): <del>[</del>	<b>炭</b> 入式系统(上	_)	课程化	弋码: <u>[</u>	) <u>812002115]</u>	
	专 业		层次(本、专)					
1、STMIA R: (A) 增加 8 (B) 增加 2 (C) 增加 4 (D) 不改变 2、下列描述 (A) 流水线每 (B) 更多通月 (C) 指令长度 (D) 独立的 L 3、STR R1, (A) 立即 (B) 寄存器 (C) 寄存器 (D) 相对	匿不固定,执行需要 oad 和 Store 指令領 [R5]是(  )寻:	执行后, R5 l的特点的是( 多个周期 完成数据在寄 址方式。	10 <b>分)</b> 的值( )。 存器和外部存何					
(A) 程序计数 (B) 链接寄存 (C) 栈指针寄 (D) 基址寄存	文器 字器 子存器 字器				ND DO [D1]	₩0 <b>.</b> □ <b>p</b> 0 4		<b>\</b>
(A) 0x2000 (B) 0x0028 (C) 0x2008 (D) 0x0087	)x2000, (0x2000)=	0x0028, (0x	zuu8)=UxUU87,	执仃指令 LI	лк кυ, [RI],	#8 后 KU E	以徂定(	<i>)</i> 。
	(2 <b>小题,每小</b> 向量表的特点及其记	•						
2、ARM 状态智	寄存器中 N、Z、C、	V 等标志位的	方含义?					

#### 三、指令题(1小题,每小题8分,共16分)

地址	指令执行前数据	指令执行后数据
n-12	66778899	
n-8	77669988	
n-4	AABBCCDD	
n	DDCCBBAA	
n+4	BBCCDDEE	
n+8	EEDDCCBB	
n+12	44555544	
R10	n	

#### 2、仅用一条指令完成以下任务要求


需要完成的任务	对应的 ARM 指令
将 RO 寄存器的内容乘以 9	
将 R4 寄存器的 3、5、7 位清 0	
若当前状态寄存器 C 位为 1,则 R7 第 0 位取反	
将当前状态寄存器的内容复制到 RO	

## 四、指令应用(1小题,每小题10分,共10分)

1、用 STM/LDM/MOV 语句, 实现寄存器间的数据传送。要求为: R0 到 R7, R1 到 R0, R2 到 R1, R3 到 R2, R4 到 R3, R5 到 R4, R6 到 R5, R7 到 R6


### 五、分析题(1小题,每小题10分,共10分)

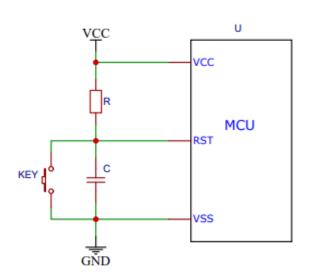- 1、复位电路在上电以及复位的时候控制 CPU 回到原初状态,复位电路设计的好坏,直接影响到整个系统的可靠性。
- 1)请依据你所掌握的专业知识,谈谈如果系统没有可靠复位可能产生的故障现象;(5分)
- 2) 某工程师设计的 RC 复位电路如下图所示,系统实际工作中偶尔出现上电后软件不能正常执行的现象,但按下按键却可以正常工作,请分析原因并提出改进方案。(5分)



### 六、编程题(2小题,每小题12分,共24分)

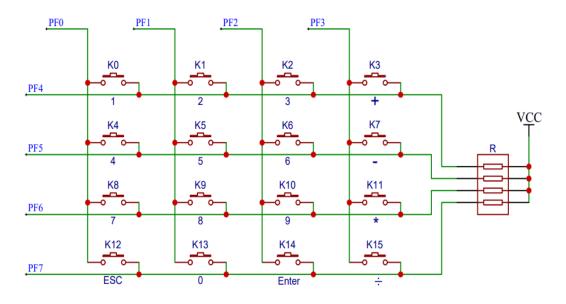- 1、C语言中有一个标准库函数 strcat, 原型为: void strcat(char \*str1, char \*str2);它的用途是将字符串 str2 复制到 str1 的末尾。请用 ARM 汇编语言编写一个完整的替换程序,实现字符串的连接。需要将 my\_strcat 编写为函数,同时编写一个 main 函数调用 my strcat 函数。
- 2、嵌入式设计时为了节省 GPIO 资源,常采用矩阵键盘设计方式,又称为行列式键盘,它是由若干个分别位于行和列的按键组成的开关矩阵,如下图所示。
- 1) 请提供你的按键驱动程序设计思路; (4分)
- 2)以 S3C44B0X 为处理器, F 口对应引脚为键盘接口,给出你的驱动程序相关代码。(8分)



# 七、设计题(1小题,每小题20分,共20分)

- 1、请根据以下要求完成嵌入式应用系统设计:系统工作时,LED 灯周期性交替闪烁并监听串口输入;当用户通过串口从 PC 端输入'P'则 LED 暂停闪烁;暂停状态下输入'C'则 LED 继续闪烁;可输入数值改变 LED 闪烁周期;
- 1)请陈述你的主要设计方案,绘制硬件功能框图和软件主流程,(6分)
- 2) 请编写软件主程序、UART 的初始化及接收函数、LED 及其他主要软件功能代码; (8分)
- 3)请说明你在开发调试过程中使用的主要软硬件工具及方法,并给出你的系统测试方案。(6分)