
微信公众号：CSUST 学习资料库


课程名称（含档次）电路理论 A （上）　　专业层次（本、专）本

专　业　　考试方式（开、闭卷）闭卷　(A)


一、求图示电路中的电流i_1，i_2。 [15 分]

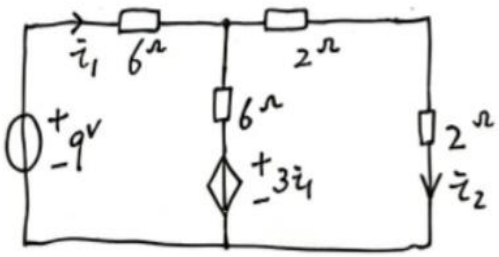


二、求图示电路的输入阻抗Z_{ab}。 [10 分]

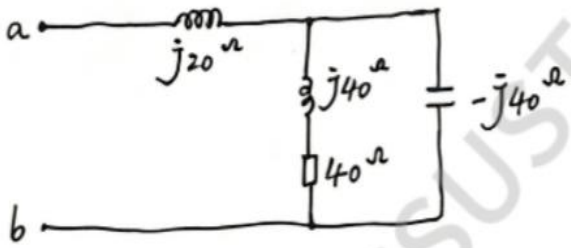

三、试求负载R_L等于何值时其可获得最大功率？并求此最大功率。 [15 分]

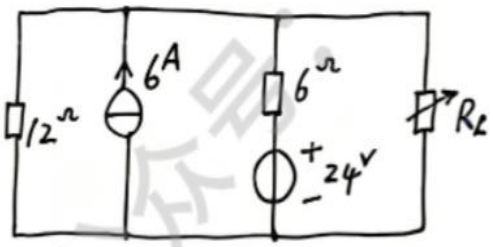

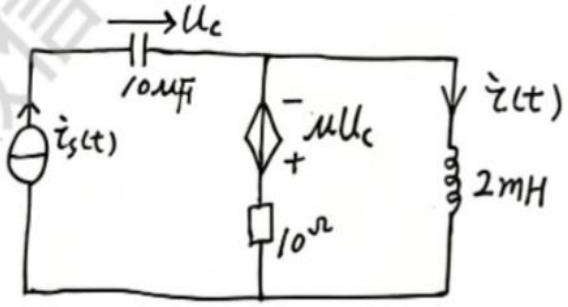
四、求图示电路中的电流$i(t)$，其中$i_S(t)=10\sqrt{2}\sin(5000t)A$安，$\mu=0.5$。 [15 分]




微信公众号：CSUST 学习资料库

微信公众号：CSUST 学习资料库

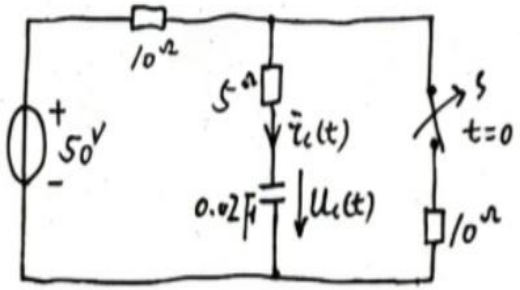
五、如图电路中，开关S拉开前电路已达稳定，$t=0$ 时S拉开，试求 $t\geq 0$ 时电路中的 $i_c(t)$ 和 $u_c(t)$。 [15分]



六、列写出图示电路的节点电压方程。 [15分]

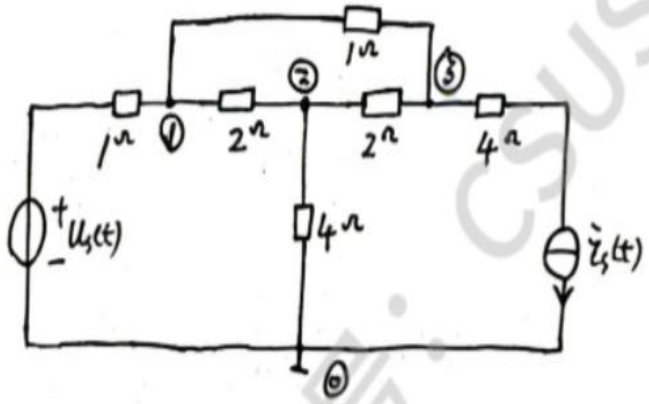

七、求图示电路中的电源的复功率 S。 [15分]

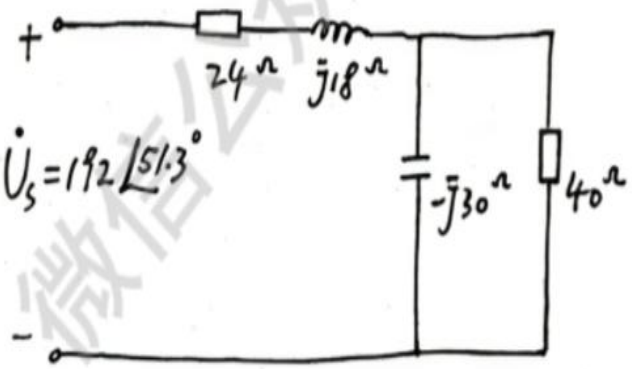

微信公众号：CSUST 学习资料库